


Η εκτέλεση των αλγορίθμων (Ο υπολογιστής)

HARDWARE AND COMPUTER ARCHITECTURE



ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΥΛΙΚΟ HARDWARE

 - Ημιαγωγοί – τρανζίστορες
- Πύλες OR, AND, NOT
- Εξαρτήματα / μονάδες
 - Λογικές πύλες
 - Μνήμες – FLIP FLOPS
 - Αθροιστές (adders)
 - Διάδρομοι δεδομένων
 - Ρολόι
- Λογική Ελέγχου
 - Ενσωματωμένη λογική ελέγχου (hardwired) RISC
 - Μικροπρογραμματιζόμενη λογική (microprogram) CISC.





Διπολικά τρανζίστορες (bipolar)

  



..... ηλεκτρόνια n πυρίτιο με πρόσμιξη 5 αρσενικού φωσφόρου
 οπές p πυρίτιο με πρόσμιξη 3 βόρου 3 αλουμινίου

Μονοπολικά τρανζίστορες MOS FET

  

n φώσφορος
 p βόριο
 ηλεκτρόνια

MOS τρανζίστορες FET

  


Enhancement mode

Depletion mode

SiO₂
 n φώσφορος
 p βόριο
 οπές

Συμπληρωματικά MOS τρανζίστορες C-MOS

 

push-pull

Boolean άλγεβρα (B, +, ·, -, 0, 1)

- **Αξιώματα** (Huntington)
 - Κλειστότητα του B ως προς +, ·
 - Για κάθε $x, y \in B$ $x \cdot y \in B$ και $x + y \in B$
 - Ύπαρξη ουδέτερων στοιχείων 0, 1 $\in B$
 - Αντιμεταθετική ιδιότητα (commutativity)
 - Επimerιστική ιδιότητα (distributivity)
 - Ύπαρξη συμπληρώματος (complement)

$\forall x \in B \exists \bar{x} \in B$ με $x + \bar{x} = 1, x \cdot \bar{x} = 0$

- Υπάρχουν τουλάχιστον δύο στοιχεία $x, y \in B$ με $x \neq y$.

Θεωρήματα

- **Αρχή Διαισμού** $\langle B, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle \langle B, \cdot, +, -, 1, 0 \rangle$
- 01. Τα στοιχεία 1 και 0 είναι μοναδικά. Το συμπλήρωμα \bar{x} του x είναι μοναδικό.
- 02. Για κάθε $x \in B$
 - $x + x = x$
 - $x \cdot x = x$
- 03. Για κάθε $x \in B$
 - $x + 1 = 1$ και $x \cdot 0 = 0$
- 04. Απορρόφησης. Για κάθε $x, y \in B$.
 - $x + x \cdot y = x$ και $x \cdot (x + y) = x$
- 05. Τα στοιχεία 0 και 1 είναι διαφορετικά μεταξύ τους και ισχύει $\bar{0} = 1$.
- 06. Για κάθε $x \in B$ ισχύει $\bar{\bar{x}} = x$.
- 07. Προσεταιρισμός
 - $x + (y + z) = (x + y) + z$ και $x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$
- 08. De Morgan
 - $\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$ $\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$
- 09. Επimerισμός
 - $x + \bar{x} \cdot y = x + y$ $x \cdot (\bar{x} + y) = x \cdot y$

Λογικές πύλες

όνομα	Συμβολισμός	Συνάρτηση	Πίνακας αληθείας															
AND		$F = xy$	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	x	y	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		$F = x + y$	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
x	y	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
NOT		$F = \bar{x}$	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	x	F	0	1	1	0									
x	F																	
0	1																	
1	0																	

Λογικές πύλες


όνομα	Συμβολισμός	Συνάρτηση	Πίνακας αληθείας															
NAND		$F = \overline{xy}$	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	x	y	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOR		$F = \overline{x + y}$	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
x	y	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
XOR		$F = x \oplus y$	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	x	y	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
x	y	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																

Λογικές Πύλες


όνομα	Συμβολισμός	Συνάρτηση	Πίνακας αληθείας															
XNOR ή EQUI		$F = x \odot y$	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>y</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	x	y	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
x	y	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
Buffer (ενισχυτής)		$F = x$	<table border="1"> <tr><td>x</td><td>F</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	x	F	0	0	1	1									
x	F																	
0	0																	
1	1																	

TTL


Standard or Low-Power NAND πύλη

 

High speed TTL NAND

 


Three-state TTL πύλη

 


I²L – ECL

I²L (Integrated Injection Logic)

 


ECL (Emitter-Coupled Logic)

 


MOS

n-MOS πύλες

 

c-mos πύλες

 

Συναρτήσεις των δύο μεταβλητών

x	y	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆	f ₇	f ₈	f ₉	f ₁₀	f ₁₁	f ₁₂	f ₁₃	f ₁₄	f ₁₅
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

f ₀ = 0	σταθερό 0	f ₈ = x + y = x ∨ y	x ∨ y NOR
f ₁ = xy	AND x και y	f ₉ = xy + xy	x ⊕ y ισοδυναμία x ίσων y
f ₂ = xȳ	x/y x αλλά όχι y απαγόρευση	f ₁₀ = ȳ	NOT y
f ₃ = x	μεταφορά - προβολή x	f ₁₁ = x + ȳ	x ∨ y συνένωση αν x → x
f ₄ = xȳ	y/x y αλλά όχι x	f ₁₂ = x	NOT x
f ₅ = y	προβολή y	f ₁₃ = x + y	x ∨ y συνένωση αν x → y
f ₆ = xy + xȳ	x ⊕ y XOR x ή y αλλά όχι μαζί	f ₁₄ = xy = x ∧ y	x ∧ y NAND
f ₇ = x + y	OR x ή y	f ₁₅ = 1	σταθερό 1

Πρωτόγονοι τελεστές



	Πρωτόγονοι σύμβολα	Παράγωγα
	+ και -	A · B = $\overline{\overline{A} + \overline{B}}$
	· και -	A + B = $\overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$
	⊕ και ·	A + B = (A ⊕ B) ⊕ (A · B) $\overline{A} = A ⊕ 1$
	⊙ και ·	A + B = (A ⊙ B) ⊙ (A · B) $\overline{A} = A ⊙ 0$

Καθολικοί τελεστές

	Πρωτόγονο σύμβολο	Παράγωγα
	NOR x ∨ y	A + B = (A ∨ B) ∨ (A ∨ B) A · B = (A ∨ A) ∨ (B ∨ B) $\overline{A} = A ∨ 0$
	NAND x ∧ y	A + B = (A ∧ A) ∧ (B ∧ B) A · B = (A ∧ B) ∧ (A ∧ B) $\overline{A} = A ∧ 1$ A ⊕ B = (A ∧ B) ∧ (B ∧ A)
	x / y	A + B = 1 / ((1/A) / B) $\overline{A} = 1/A$ A · B = A / (1/B)
	x ⊕ y	A + B = A ⊕ (0 ⊕ B) $\overline{A} = 0 ⊕ A$ A · B = 0 ⊕ ((0 ⊕ A) ⊕ B)


Αθροιστές

1. Ημισαθροιστής (half adder)

  

Αθροιστές

2. Πλήρης αθροιστής - full adder

 


$G_i = x_i y_i$ Συνάρτηση γέννησης κρατούμενου
 $P_i = x_i \oplus y_i$ Συνάρτηση μετάδοσης κρατούμενου


$S_i = P_i \oplus C_{i-1}$
 $C_i = G_i + P_i C_{i-1}$



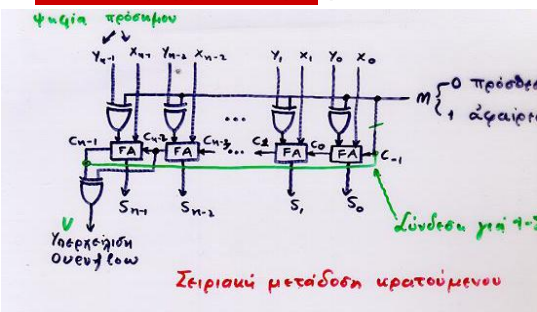
Αθροιστής/Αφαιρέτης δύο n-ψήφιων αριθμών στο 2-Σ



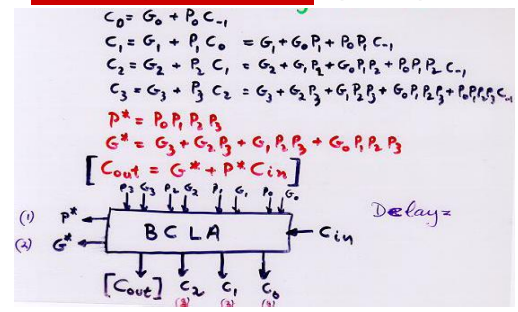
Αθροιστής με πρόβλεψη κρατούμενου κατά ομάδες



Flip-flops - Μνημονικά στοιχεία

 


Q' είναι η επομένη κατάσταση

 


- Level Triggered - Διέγερση επιπέδου
- Master = Slave
- Edge Triggered - Μετωπική διέγερση
- Preset - Clear εισοδοί

Flip-flops - Μνημονικά στοιχεία

 

Q' είναι η επομένη κατάσταση

 

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Δικατάστατο Μνημονικό στοιχείο: Set – Reset flip-flop - 1 bit

Πίνακας αλήθειας

S	R	Q	Q'
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0
1	1	1	1
1	1	0	0
1	1	0	1

$Q' = S + \neg RQ$ με $SR = 0$

Κ. Χαλάτσος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών 25

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

S – R flip –flop με ρολόι

Κ. Χαλάτσος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών 26

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Delay flip-flop

D	Q	Q'
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Q/D	0	1
0	0	1
1	0	1

$Q' = D$

Κ. Χαλάτσος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών 27

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστή VON NEUMANN

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ;
 ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟΣ (ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ), ΤΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ-ΛΟΓΙΚΑ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟΣ (ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΟΔΟΥ)

Κ. Χαλάτσος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών 28

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

- **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (P)**
Είναι η καρδιά του υπολογιστή. Περιέχει στοιχεία για την εκτέλεση αριθμητικών και λογικών πράξεων σύμφωνα με κάποια καθορισμένη ακολουθία
- **ΜΝΗΜΗ (M)**
Είναι ένα σύνολο καταχωρητών (Διαδικές λέξεις) που περιέχουν το πρόγραμμα (σειρά εντολών) και δεδομένα (DATA) για τον επεξεργαστή.
- **ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (I/O)**
Παρέχουν στον υπολογιστή τα δεδομένα που θα επεξεργαστεί από τον εξωτερικό κόσμο και μεταφέρουν έξω τα αποτελέσματα.

Κ. Χαλάτσος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών 29

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών


ΜΝΗΜΗ (M)

- **Η ΜΝΗΜΗ περιέχει**
 - **ΕΝΤΟΛΕΣ (instructions)** και
 - **ΕΝΤΕΛΑ (operands)**
- **Η μνήμη περιέχει καταχωρητές (θέσεις-locations).**
- Κάθε **θέση** μνήμης χαρακτηρίζεται από:
 - **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** προσδιορίζει πια θέση πρόκειται να διαβάσει ή να γράψει
 - **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:** η πληροφορία που είναι φυσικά φυλαγμένη - γραμμένη στη θέση μνήμης.

Κ. Χαλάτσος, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών 30

Δομή της Μνήμης

 
MAR=Memory Address Register, Καταχωρητής Διευθύνσεων Μνήμης
MDR= Memory Data Register, Καταχωρητής Δεδομένων Μνήμης




Τύποι μνημών RAM

- Τύποι RAM { Στατικές - static
Δυναμικές - dynamic (refresh αναζωογόνηση)


Στατικές

 

Τύποι μνημών RAM

 


RAMs Μνήμες Τυχαίας Προσπέλασης

 


Παράδειγμα: 1024 words x 4 bits/word RAM


RAMs Μνήμες Τυχαίας Προσπέλασης

 

Δυναμικές RAMs

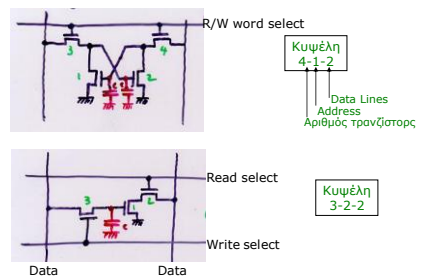

Δυναμικές RAMs

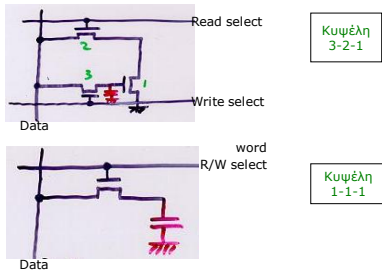

Μνήμη



- Η πληροφορία που είναι γραμμένη σε μια θέση μνήμης με τη μορφή bits (0,1) – γνωστή σαν ΛΕΞΗ. Ο αριθμός των bits (n) ανά λέξη είναι καθοριστική παράμετρος του όλου υπολογιστή και είναι γνωστή σαν ΜΗΚΟΣ ΛΕΞΗΣ (word length). Συνήθεις τιμές είναι n = 4, 8, 12, 16, 24, 32 bits
- Το μέγεθος της μνήμης καθορίζει την ισχύ του υπολογιστή όσον αφορά το πλήθος των DATA και των εντολών που μπορούν να αποθηκευτούν. Εάν η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ είναι m bits τότε το μέγιστο μέγεθος είναι 2^m ΛΕΞΕΙΣ.
Συνήθεις τιμές του m :
m = 12, 16, 20, 24, 32 bits
- ΕΙΔΗ Μνήμης
 - RAM ή RWM ανάγνωσης/εγγραφής
 - ROM μόνο ανάγνωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΝΤΟΛΕΣ – ΕΝΤΕΛΑ PROGRAM – INSTRUCTIONS – OPERANDS


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: σύνολο εντολών που έχουν δημιουργηθεί από τον προγραμματιστή και έχουν φορτωθεί στην μνήμη. Οι εντολές εκτελούνται μια μια από τον επεξεργαστή. Το πρόγραμμα καθορίζει την εργασία που κάνει ο υπολογιστής.

Εντολή: Μια διαταγή που εκτελείται από τον επεξεργαστή.

 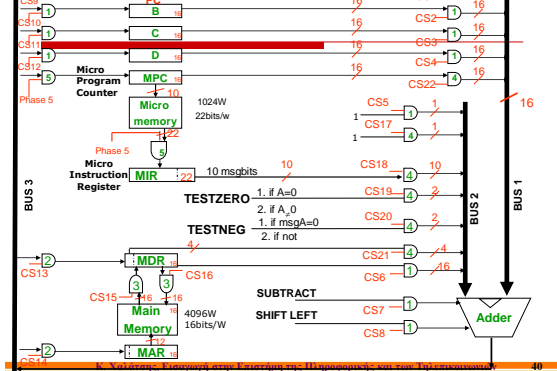- **ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ**
 - Αριθμητικές
 - Μεταφοράς
 - Λογικές
- **ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**
Τροποποιούν την κανονική ροή εκτέλεσης των εντολών
- **ΕΝΤΕΛΟ - ΔΕΔΟΜΕΝΟ**
Μονάδα πληροφορίας φυλαγμένη στη μνήμη πάνω στην οποία επενεργεί ο επεξεργαστής όταν εκτελεί μια ΕΝΤΟΛΗ



 - PH1 CS1 – C58 } ALU ops
- PH2 CS9 – C514
- PH3 CS15 – C522 Read / Write in Main Memory
- PH4 CS17 – C522 Υπολογισμός του MPC, διεύθυνση επομένης μικροεντολής
- PH5 Phase 5 Read Μικροεντολή



Μικροπρόγραμμα : Πολλαπλασιασμός, αργός module multiply
 $(C \cdot A \rightarrow M(1))$
 set MDR = 0*
 repeat A times
 move 1 to MAR & write to memory

(micro memory address)

Μικροεντολή	Σχόλιο
0	0+0 → MDR ; MPC + 1 → MPC Initialize MDR
1	MPC + TESTZERO → MPC Check if A=0
2	5 → MPC Yes ; exit
3	C + MDR → MDR; MPC + 1 → MPC No ; add C to MDR
4	A - 1 → A ; 0 + 1 → MPC Decrement A; go to top of loop
5	0 + 1 → MAR, Write : MPC+1 → MPC Write result into M(1)

Μικροπρόγραμμα : Πολλαπλασιασμός Ταχύς

```

000111 C
x 000110 A
-----
000000
000111 C shifted once
000111 C shifted twice
000000
000000
000000
000000
-----
101010
    
```

module multiply

{ C x A → MDR }

- 1 set MDR = 0
- 2 if leftmost bit of A = 1 then add C to MDR
- 3 shift A left one position
- 4 add 1 to A (σημάδι)
- 5 while A has some bit other than the leftmost = 1 do
 - 5.1 shift MDR left one position
 - 5.2 if left most bit of A=1 then add C to MDR
 - 5.3 shift A left one position

Βήματα εκτέλεσης του μικροπρογράμματος ταχύ πολλαπλασιασμού για το παράδειγμα μας

Βήμα	A	C	MDR
0	000110	000111	
1			000000
2			
3	001100		
4	001101 add 1		
5			
51			000000 ← shift
52	011010 ← shift		
5			
51			000000 ← shift
52	110100 ← shift		
5			
51			000000 ← shift
52			000111 MDR+C
53	101000 ← shift		
5			
51			001110 ← shift
52			010101 MDR+C
53	010000 ← shift		
5			
51			101010 ← shift
52			
53	100000 ← shift		101010

Μικροπρόγραμμα ταχύ πολλαπλασιασμού

0	0 ← MDR; MPC+TESTNEG→MPC	Set MDR=0; test if msA = 1
1	C+MDR → MDR; MPC+1→MPC	(Yes) add C to MDR
2	A+0 → A; MPC+1→MPC	(No) Shift A
3	A+1 → A; MPC+1→MPC	set END marker
4	MPC+TESTNEG→MPC	check if msA=1
5	0 → MPC	Yes; jump ahead
6	0 → MDR; MPC+1→MPC	No; shift MDR
7	A+0 → A; MPC+1→MPC	shift A
8	4→MPC	loop
9	A+0 → A; MPC+TESTZERO→MPC	shift A; test if A=0;
10	14→MPC	(Yes) exit
11	0 → MDR; MPC+1→MPC	(No) shift MDR
12	C+MDR → MDR; MPC+1→MPC	Add C to MDR
13	4→MPC	loop
14	exit	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
0																							
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							

Εκτέλεση του Μικροπρογράμματος A = 000110

Αρ.	μικροεντολή	Αρ.	μικροεντολή
0	MDR = 000000 & Test	11	← MDR = 000000
1	No	12	C + MDR = 000111
2	← A = 001101	13	GO TO 4
3	A = 001101 add marker	4	Test msA
4	Test msA	5	Yes
5	No	9	GO TO 9
6	← MDR = 000000	9	← A = 010000, Test A=0
7	← A = 011010	11	No
8	GO TO 4	11	← MDR = 001110
4	Test msA	12	C + MDR = 010101
6	← MDR = 000000	13	GO TO 4
7	← A = 110100	4	Test msA
8	GO TO 4	6	← MDR = 101010
4	Test msA	7	← A = 100000
5	Yes	8	GO TO 4
9	GO TO 9	4	Test msA
5	← A = 101000 Test A=0	4	Yes
9	No	5	Yes
		5	GO TO 9
		9	← A = 000000 , Test A=0
		10	Yes
		10	GO TO 14 EXIT

ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΧΑΝΗΣ (της μικροπρογραμματιζόμενης μηχανής)

- Μορφή εντολής (τύπου accumulator/συσσωρευτή)

OP CODE 4 bits	M address 12 bits
-------------------	----------------------
- Δηλαδή, οι αριθμητικές πράξεις γίνονται μεταξύ του συσσωρευτή και κάποιας θέσης μνήμης και το αποτέλεσμα πηγαίνει στον συσσωρευτή
- ACCUMULATOR / ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ είναι ο καταχωρητής A
- Αριθμητής εντολών (Program Counter) είναι ο καταχωρητής B

ΓΛΩΣΣΑ ΜΗΧΑΝΗΣ Ρεπερτόριο εντολών

- | | | |
|------|------------|-----------------------------|
| 0001 | LOAD M | M → ACC |
| 0010 | STORE M | ACC → M |
| 0011 | ADD M | ACC + M → ACC |
| 0100 | SUBTRACT M | ACC - M → ACC |
| 0101 | MULTIPLY M | ACC * M → ACC |
| 0110 | DIVIDE M | ACC / M → ACC |
| 0111 | JUMP M | Jump to M |
| 1000 | JUMPZERO M | Jump to M if ACC= 0 |
| 1001 | JUMPM5B M | Jump to M if msBACC = 1 |
| 1010 | JUMPSUB M | Jump to SUBROUTINE at M |
| 1011 | RETURN M | Return from subroutine at M |
- ACCUMULATOR / ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ είναι ο καταχωρητής A
 - Αριθμητής εντολών (Program Counter) είναι ο καταχωρητής B

Παράδειγμα προγράμματος $y = 2^x$


Διεύθυνση	Εντολή	Σχόλια
946	LOAD 958	Set $y = 1$ $A \leftarrow 1$
947	STORE 957	$y \leftarrow A$
948	LOAD 956	$x \rightarrow A$
949	JUMPZERO 959	if $x = 0$ finish
950	SUBTRACT 958	$A - 1 \rightarrow A$
951	STORE 956	$x := x - 1$
952	LOAD 957	$y \rightarrow A$
953	ADD 957	$A + A \rightarrow A$
954	STORE 957	$y := y + y$ double
955	JUMP 948	repeat loop
956	x	
957	y	
958	1	
959	JUMP 959	

ΚΥΚΛΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

- Ανάκληση εντολής από την κύρια μνήμη
- Αποκωδικοποίηση εντολής
- Εκτέλεση εντολής
 - [ανάκληση δεδομένων]
 - πράξη / εκτέλεση
 - [αποθήκευση αποτελέσματος]
- module interpreter repeat
 - fetch next machine language instruction
 - add 1 to B (PC + 1 → PC)
 - decode instruction
 - execute instruction
 - forever



Εκτέλεση Εντολής

 Σε κάθε εντολή μηχανής αντιστοιχεί ένα μικροπρόγραμμα




Micro address	Μικροεντολή	Σχόλια
0	B ← MDR; Read; MPC+1 → MPC	Next I → MDR
1	B+1 → B; MPC → MDR → MPC	PC+1 → PC; Decode
2	13 → MPC	Load
3	15 → MPC	Store
4	19 → MPC	Add
5	21 → MPC	Sub
6	21 → MPC	Mult
7	38 → MPC	Div
8	55 → MPC	Jump
9	56 → MPC	Jump Z
10	59 → MPC	Jump msb
11	62 → MPC	Jump sub
12	65 → MPC	Return
13	0 + MDR → MAR; Read; MPC+1 → MPC	Load; M → MDR
14	0 + MDR → A; 0 → 0 → MPC	MDR → Acc
15	0 + MDR → MAR; MPC+1 → MPC	Store; M → MAR
16	A → 0 → MDR; Write; 0 → 0 → MPC	Acc → M
17	0 + MDR → MAR; Read; MPC+1 → MPC	Add; M → MDR
18	A + MDR → A; 0 → 0 → MPC	Acc + M → Acc
19	0 + MDR → MAR; Read; MPC+1 → MPC	Sub; M → MDR
20	A - MDR → A; 0 → 0 → MPC	Acc - M → Acc
21	Mult
.....	Div
38	Div
55	0 + MDR → B; 0 → 0 → MPC	Jump; M → PC
56	MPC → TESTZERO → MPC	JumpZ;
57	0 + MDR → B; 0 → 0 → MPC	A ≠ 0 Jump M
58	0 → 0 → MPC	A ≠ 0 Continue
59	MPC → TESTNEG → MPC	Jumpmsb;
60	0 + MDR → B; 0 → 0 → MPC	Jumpmsb; M → PC
61	0 → 0 → MPC	else Continue
62	0 + MDR → MAR → C; MPC+1 → MPC	JumpSub; M → PC
63	B → 0 → MDR; Write; MPC+1 → MPC	Save Return address → M
64	C ← 0 → B; 0 → 0 → MPC	Jump M
65	0 + MDR → MAR; Read; MPC+1 → MPC	Return; Return address → MAR
66	0 + MDR → B; 0 → 0 → MPC	Return address → PC

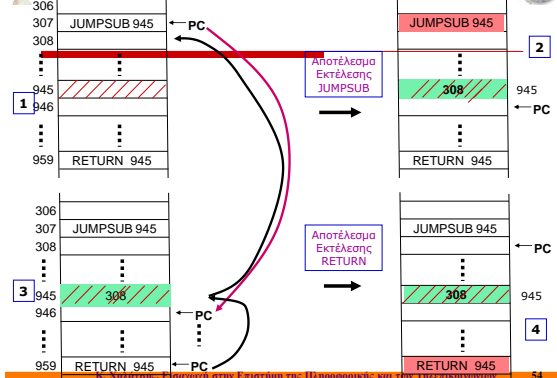 Κλήση ενός "module" από δύο διαφορετικές θέσεις (παράδειγμα)



 1) ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ = addressing modes
καταχωρητής δείκτη



Πρόσβαση

Accumulator

Αν' ευθείας	Immediate	LOAD #512	512
Άμεση	Direct	LOAD 512	514
Έμμεση	Indirect	LOAD 512, I	23
Με δείκτη	Indexed	LOAD 512, X	289

2) Καταχωρητές εργασίας

Μια ομάδα καταχωρητών στον επεξεργαστή που κρατούν ενδιάμεσα αποτελέσματα (και όχι μόνο ένας ACC)

3) Pipelining - Σωλήνωση

Επιτρέπει την ταυτόχρονη εκτέλεση περισσότερων της μιας εντολής (η κάθε εκτελούμενη εντολή είναι σε διαφορετική φάση εκτέλεσης)